

# Øving 3

---

## Oppgave 1)

---

a)

---

Gitt at:


$$a \cos(\omega t + \phi) = \operatorname{Re}\{ae^{j(\omega t + \phi)}\} \implies A = ae^{j\phi}$$

Får vi at:

$$5 \cos(3\pi t) = \operatorname{Re}\{5e^{j3\pi t}\} \implies A = 5$$

$$38 \cos\left(2.5\pi t + \frac{\pi}{3}\right) = \operatorname{Re}\{38e^{j\pi/3} \cdot e^{j2.5\pi t}\} \implies A = 38e^{j\pi/3}$$
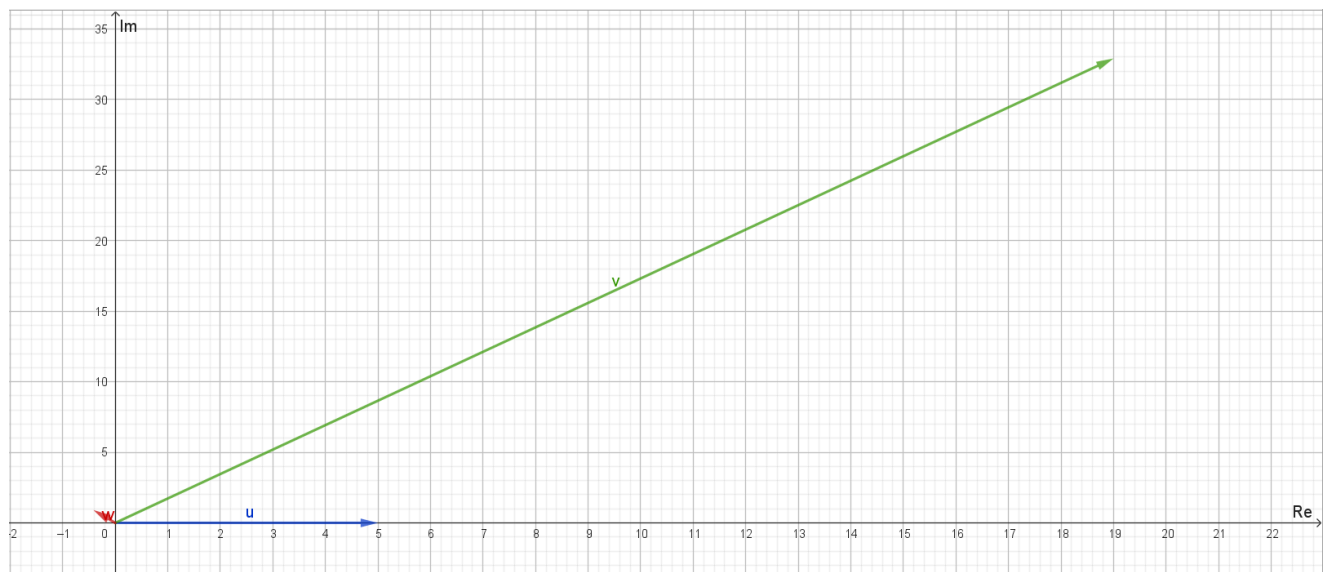
$$\cos(8t + 2) = \operatorname{Re}\{e^{j2} \cdot e^{j8t}\} \implies A = e^{j2}$$



b)

---

Får uttrykkene:

$$\operatorname{Re}\{7e^{j(\omega t + \pi)}\} = 7 \cos(\omega t + \pi)$$

$$\operatorname{Re}\{3e^{j(\omega t + 4.3\pi)}\} = 3 \cos(\omega t + 4.3\pi)$$

$$\operatorname{Re}\{Ce^{j(\omega t + \beta)}\} = C \cos(\omega t + \beta)$$

$$\operatorname{Re}\{(4 + j4)e^{j\omega}\} = 4\sqrt{2} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$$

c)

---

$$A) A = 1.5$$

$$B) A = 2e^{j\frac{\pi}{2}}$$

$$C) A = \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

$$D) A = \frac{1}{2}e^{j\pi}$$

## Oppgave 2)

---

$$x(t) = 10 \cos(\omega t + 0.42) + 4.2 \cos(\omega t - 1.3) - 6 \sin(\omega t + 0.38)$$

$$x(t) = 10e^{j(\omega t + 0.42)} + 4.2e^{j(\omega t - 1.3)} - 6e^{j(\omega t + 0.38 + 3\pi/2)}$$

$$x(t) = (10e^{j0.42} + 4.2e^{-j1.3} - 6e^{j0.38 + 3\pi/2}) \cdot e^{j\omega t}$$

$$x(t) = (8.0289 + 5.6026j) \cdot e^{j\omega t}$$

$$x(t) = 9.7904e^{j0.6093} \cdot e^{j\omega t} = 9.7904 \cos(\omega t + 0.6093)$$

## Oppgave 3)

---

a)

---

Gitt:

$$x(t) = a \cos(\omega t)$$

Da blir:

$$x(t - \Delta t) = a \cos(\omega \cdot (t - \Delta t)) = a \cos(\omega t - \omega \Delta t) \implies \Delta \phi = -\omega \Delta t$$


b)

---



Gitt at:

$$V_0 = 0.5 \cos(2\pi \cdot 200t)$$

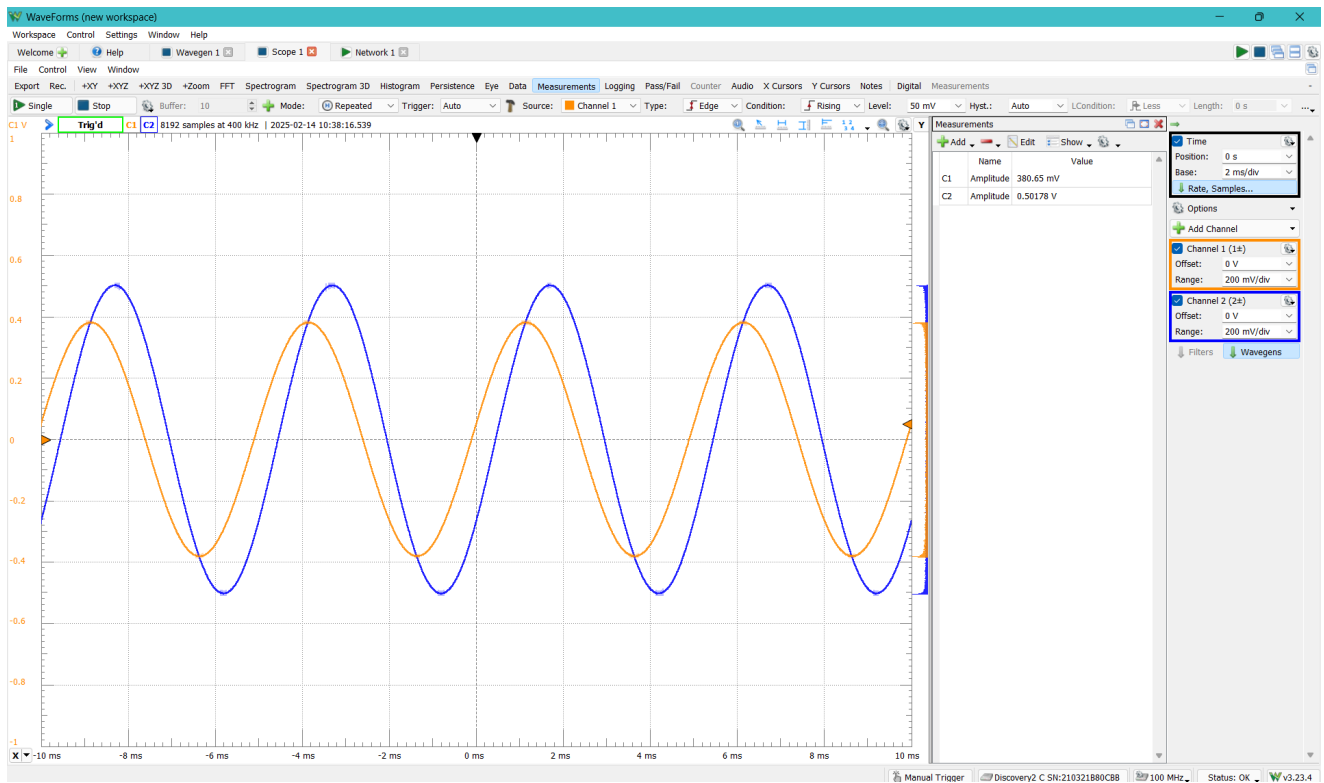Som gir oss at vi må generere et signal med 0.5V amplitude og 200Hz for  $V_0$  som er på kanal 2 i bildene under:



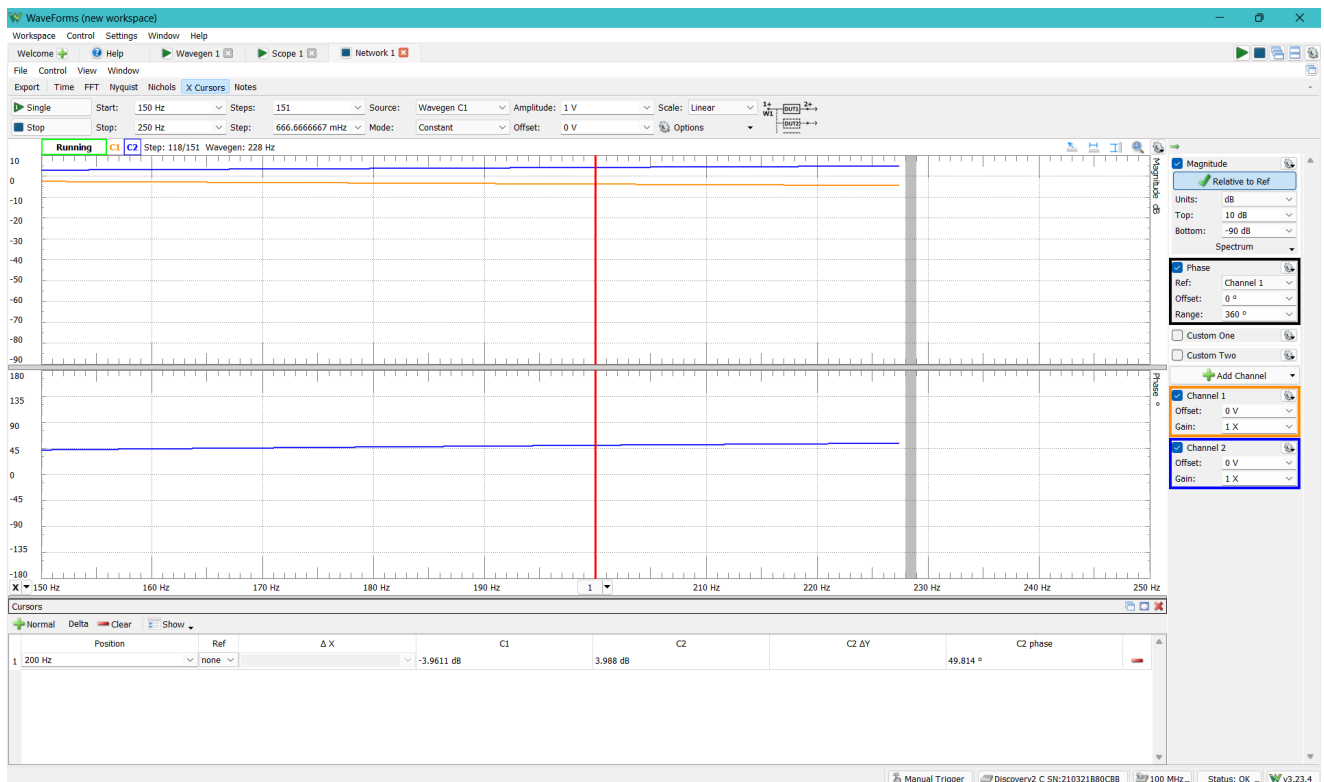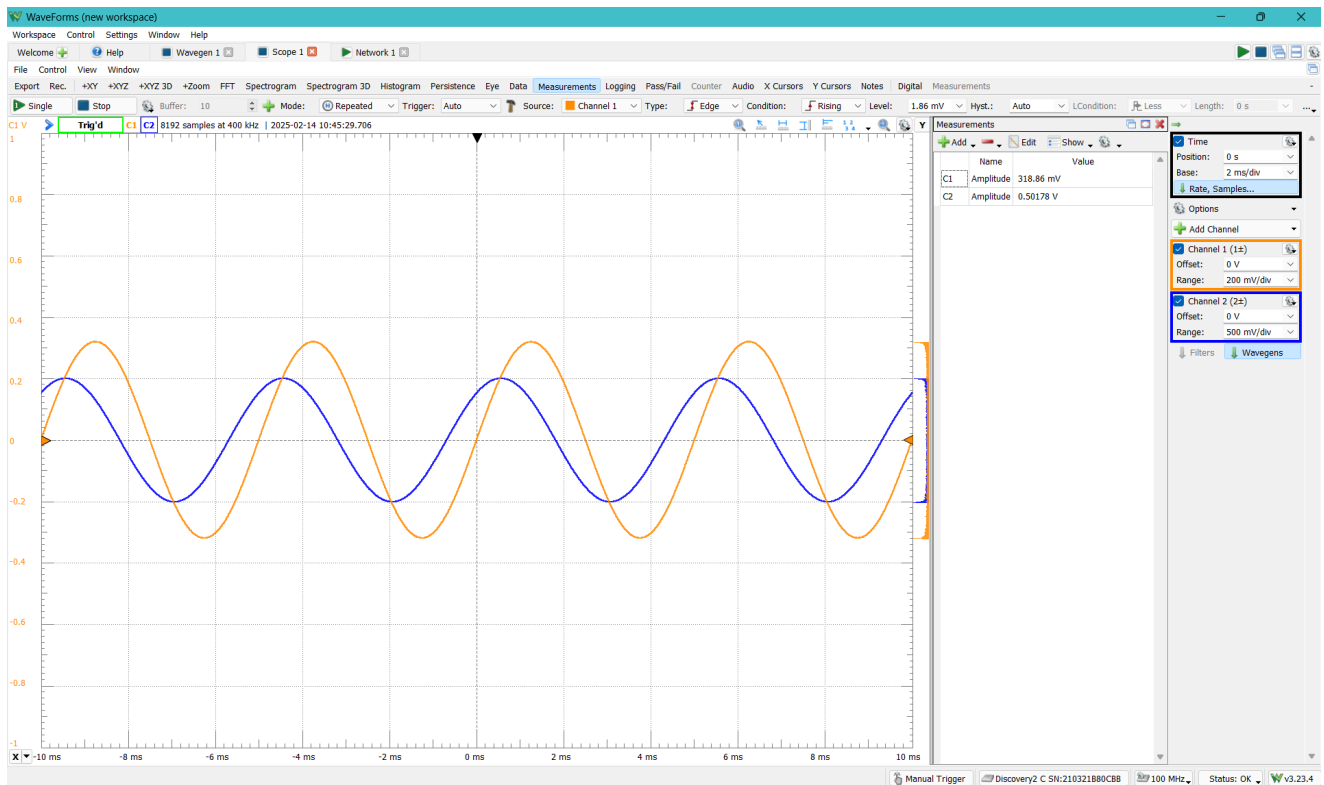$V_1$  er tilnærmet -39.2 (-0.6841 radianer) graders fase forskyvning og amplitude  $\approx 380mV$



$V_2$  er 49.8 (0.8691) graders fase forskyvning og amplitude  $\approx 319mV$

Slik at:

$$V_0 = 0.5$$

$$V_1 \approx 380 \cdot 10^{-3} \cdot e^{-j0.6841}$$


$$V_2 \approx 319 \cdot 10^{-3} \cdot e^{j0.8691}$$

Kan så regne med Kirchoffs spenningslov:

$$V_0 = V_1 + V_2$$

$$\begin{aligned}
 V_0 &= 380 \cdot 10^{-3} \cos(-0.6841) + 380 \cdot 10^{-3} j \sin(-0.6841) \\
 &\quad + 319 \cdot 10^{-3} \cos(0.8691) + 319 \cdot 10^{-3} j \sin(0.8691) \\
 V_0 &= 500 \cdot 10^{-3} + 3i \cdot 10^{-3} \approx 500mV
 \end{aligned}$$

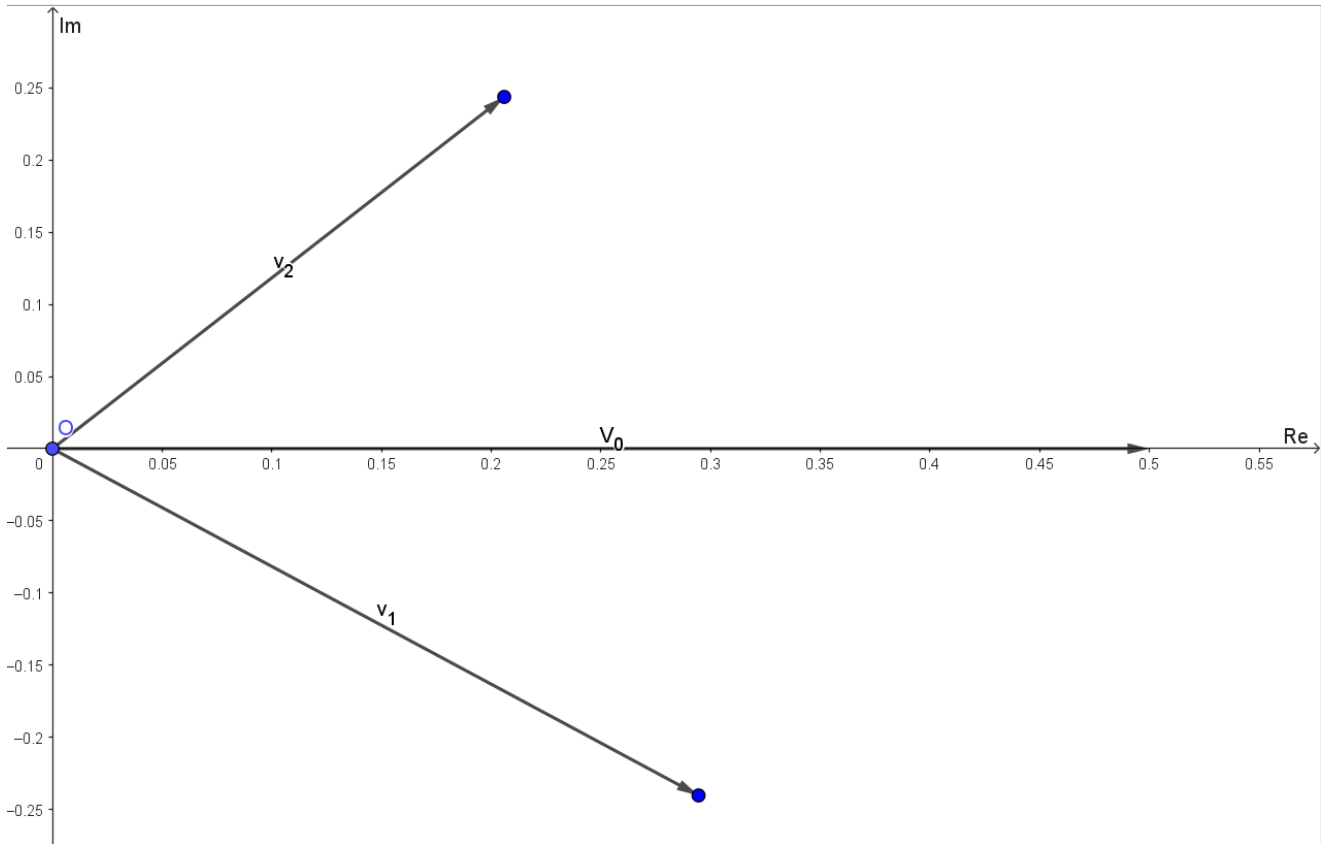Tegner opp de komplekse amplitudene og ser at dette stemmer nokså bra.



## Oppgave 4)

$$V_s = 5$$

$$Z_1 = R = 100\Omega$$

$$Z_2 = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j2\pi 10^{-4}} \Omega$$

$$Z_3 = j\omega L = j2\pi 10 \Omega$$

a)

$$V_1 = \frac{V_s}{Z_1 + Z_2 || Z_3} \cdot Z_2 || Z_3 \quad | \quad Z_2 || Z_3 = \frac{Z_2 \cdot Z_3}{Z_2 + Z_3}$$

b)

Putter vi inn tallverdier for uttrykket i a) får vi at:

$$Z_1 := 100$$

$$\rightarrow Z_1 := 100$$

$$Z_2 := 1/(i \cdot 2 \cdot \pi \cdot 10^{(-4)})$$

$$\rightarrow Z_2 := \frac{-5000 i}{\pi}$$

$$Z_3 := i \cdot 2 \cdot \pi \cdot 10$$

$$\rightarrow Z_3 := 20 i \pi$$

$$Z_{\{2|3\}} := (Z_2 \cdot Z_3) / (Z_2 + Z_3)$$

$$\rightarrow Z_{2|3} := -5000 i \frac{\pi}{\pi^2 - 250}$$

$$V_s := 5$$

$$\rightarrow V_s := 5$$

$$V_s / (Z_1 + Z_{\{2|3\}}) \cdot Z_{\{2|3\}}$$

$$\approx 1.5 + 2.29 i$$

$$V_1 \approx 1.5 + 2.29j \implies v_1(t) = 2.74 \cdot \cos(2\pi 10^4 t + 0.99)$$

c)

---

Bruker da at:

$$I = \frac{V}{Z}$$

For spole og kondensator og får at:

$$I_2 = \frac{V_1}{Z_2} = \frac{1.5 + 2.29j}{\frac{1}{j2\pi 10^{-4}}} = -1.4 \cdot 10^{-3} + j0.9 \cdot 10^{-3}$$

$$I_3 = \frac{V_1}{Z_3} = \frac{1.5 + 2.29j}{j2\pi 10} = 36.5 \cdot 10^{-3} + j23.8 \cdot 10^{-3}$$